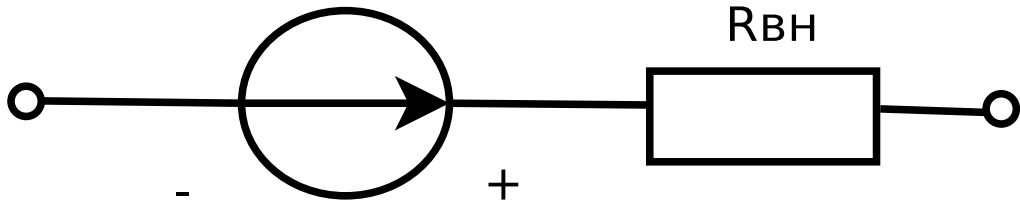


Схема замещения на основе
источника напряжения

E



$$U = E - IR_{вн}$$